

# 1 Bauteile

Strom  $I = \dot{Q} = \frac{dQ}{dt}$

Spannung  $U = \frac{W_{ab}}{Q}$

Knotensatz  $\sum I_{in} = \sum I_{out}$

## 1.1 Widerstand

Widerstand  $R = \frac{U}{I} = \rho \frac{l}{A}$

Leitwert  $G = \frac{1}{R}$

dyn. Widerstand  $r = \frac{dU}{dI}$


Reihens.  $R_{ges} = \sum R_i$

Parallels.  $\frac{1}{R_{ges}} = \sum \frac{1}{R_i}$

bei 2  $R_{ges} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

Spannungsteiler  $U_{R_1} = U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

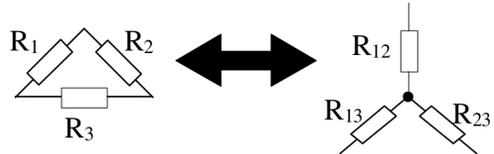Stromteiler  $I_{R_1} = I_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$



Stern → Dreieck:  $G_1 = \frac{G_{12} G_{13}}{\sum G_i}$

Dreieck → Stern:  $R_{12} = \frac{R_1 R_2}{\sum R_i}$

## 1.2 Leistung

Leistung  $P = UI = \frac{U^2}{R} = RI^2$

Wirkungsgrad  $\eta = \frac{P_a}{P_{ges}}$

## 1.3 Elektrisches Feld und Kondensator

Feldstärke  $E = \frac{U}{d}$

Flußdichte  $D = \epsilon E$

Kapazität  $C = \frac{Q}{U}$  bzw.  $u = \frac{1}{C} \int idt$

Energie  $W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$

Reihens.  $\frac{1}{C_{ges}} = \sum \frac{1}{C_i}$

Parallels.  $C_{ges} = \sum C_i$

Differentialgleichung  $U(t) = k_1 + k_2 e^{-\frac{t}{\tau}}$

$k_1 = U(t = \infty), k_2 = U(t = 0) - k_1$

Zeitverhalten 50%  $t \approx 0.7\tau, 95\% t \approx 3\tau$

Plattenkond.  $C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}$

## 1.4 Magnetisches Feld und Spule

Fluß  $\Phi = BA$

Flußdichte  $B = \mu H$


Feldstärke  $H$

Induktionsgesetz  $U_{ind} = -N \frac{d\Phi}{dt}$

## 1.5 Hoch-/Tiefpass


Hochpass

Differenzierer bei  $\tau \ll T$

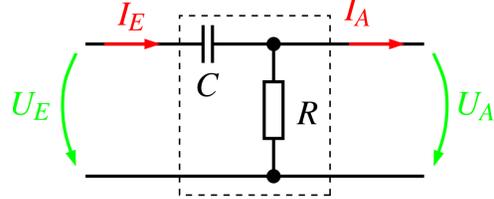

Tiefpass

Integrierer bei  $\tau \gg T$

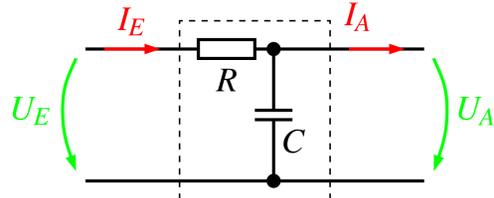

## 1.6 Diode

$I_D = I_S (e^{\frac{U_D}{mU_T}} - 1)$

Durchlaßbereich

$U_D \geq U_F, I_D \geq 0$

Durchlaßb. mit  $r_D$

$U_D \geq U_F, I_D = \frac{U_D - U_F}{r_D}$


Sperrbereich

$U_D < U_F \wedge U_D > -U_{BR}$

Durchbruchbereich

$U_D \leq -U_{BR}, I_D \leq 0$

## 1.7 Bipolartransistor (BJT)

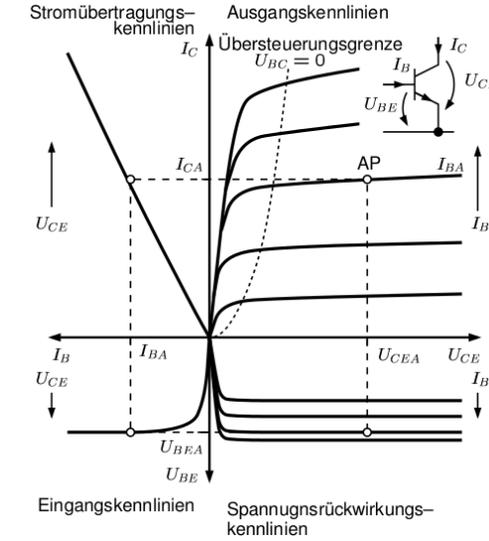

Sperrbereich

$U_{BE} < U_{BEF} \wedge U_{BC} < U_{BCF}$

$I_B = I_E = I_C = 0$

Normalbereich

$U_{BE} = U_{BEF} \wedge U_{BC} < U_{BCF}$

$I_E = \frac{I_C}{A_N}, I_B > 0, I_C = B_N I_B$

Inverser Bereich

$U_{BE} < U_{BEF} \wedge U_{BC} = U_{BCF}$

$I_E = \frac{I_C}{A_I}, I_B > 0, I_C = -B_I I_B$

Übersteuerungsbereich

$U_{BE} = U_{BEF} \wedge U_{BC} = U_{BCF}$



$I_E > 0, I_B > 0, I_C > 0$

$U_{CE} = U_{CEX} = U_{BEF} - U_{BCF}$

$B_N = \frac{A_N}{1 - A_N}, B_I = \frac{A_I}{1 - A_I}$

$0 < A_N < 1, 0 < A_I < 1$

## 1.8 MOSFET

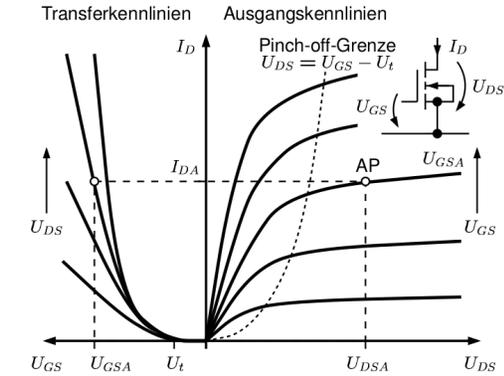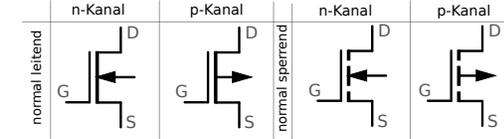

$\beta = \frac{b \epsilon_{Ox} \mu_{HI}}{l d_{Ox}}$

Sperrbereich

$U_{GS} < U_t, I_D = 0$

Aktiv-/Normalbereich


$U_{DS} \leq U_{GS} - U_t$

$I_D = \beta ((U_{GS} - U_t) U_{DS} - \frac{1}{2} U_{DS}^2)$


Pinch-off

$U_{DS} > U_{GS} - U_t$

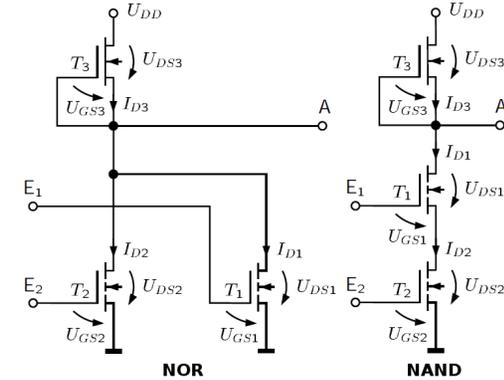$I_D = \frac{1}{2} \beta (U_{GS} - U_t)^2$



## Monostabiler Multivibrator

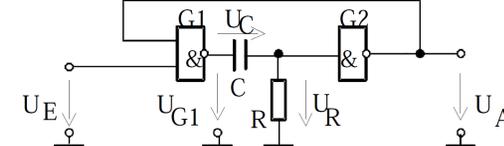

Haltezeit  $t_{Halt.} = \ln 2\tau \approx 0.7RC$  für  $U_{SP} = \frac{U_0}{2}$


Erholzeit  $t_{Erhol.} \approx 3\tau = 3RC$

### 1.9 Operationsverstärker

$$U_D = U_P - U_N$$


$$U_A = V_D U_D$$

#### Addierer

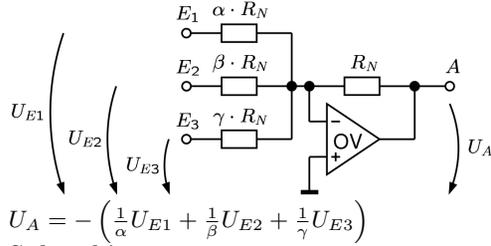


$$U_A = -\left(\frac{1}{\alpha} U_{E1} + \frac{1}{\beta} U_{E2} + \frac{1}{\gamma} U_{E3}\right)$$

#### Subtrahierer

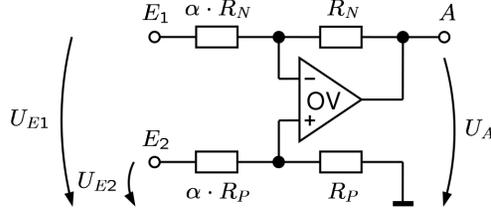

$$U_A = \frac{1}{\alpha} (U_{E1} - U_{E2})$$


#### Integrierer

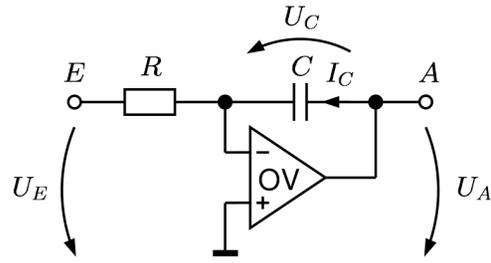

$$I_C(t) = C \frac{dU_C(t)}{dt}$$


$$U_A(t) = U_{A0} - \frac{1}{RC} \int_{t_0}^t U_E(\tau) d\tau$$

#### Differenzierer

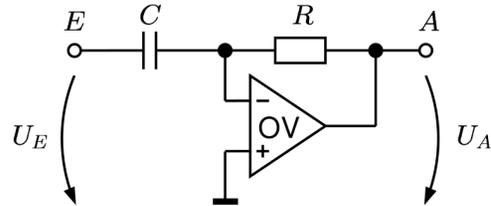


$$U_A(t) = -RC \frac{dU_E(t)}{dt}$$

#### Schmitt-Trigger, nicht-inv.

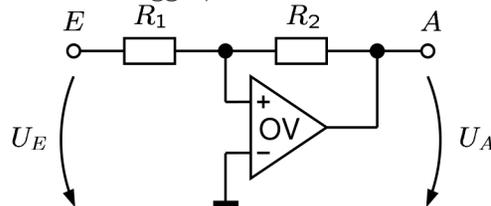

$$U_{EHL} = -U_{Amax} \frac{R_1}{R_2} \quad U_{ELH} = -U_{Amin} \frac{R_1}{R_2}$$

#### Schmitt-Trigger, invertierend

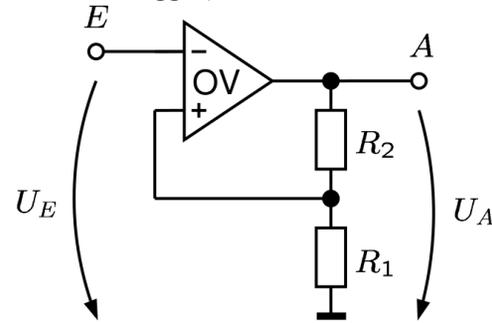

$$U_{EHL} = U_{Amax} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad U_{ELH} = U_{Amin} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


### 1.10 Leitungen

$$\text{Wellenwiderstand } R_W = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad \text{Phasengeschwindigkeit } c = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$$

## 2 Digitaltechnik


### 2.1 Flip-Flops

#### 2.1.1 RS-FF


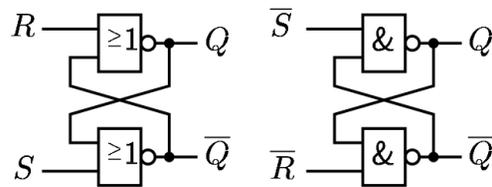


R	S	Q <sup>+</sup>	Beschreibung
0	0	Q	save
0	1	1	set
1	0	0	reset
1	1	-	verboten

#### 2.1.2 JK-FF

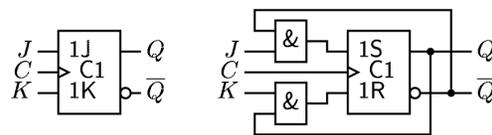

J	K	Q <sup>+</sup>	Beschreibung
0	0	Q	save
0	1	0	kill
1	0	1	jump
1	1	Q-bar	toggle

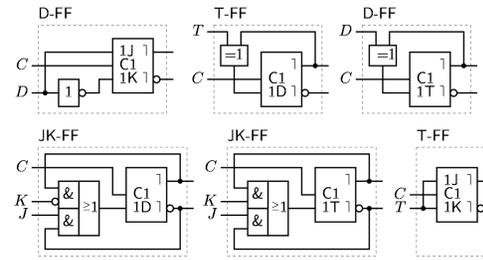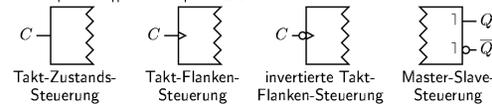

**Schaltnetz:** Kombinatorische Schaltung, **Schaltwerk:** Schaltnetze + Speicherglieder (Flip-Flops) + Rückführungen **Autonomer Automat:** Hat keine Eingänge. **Moore-Ausgang:** Ausgang hängt nur vom inneren Zustand ab. **Mealy-Ausgang:** Ausgang hängt auch direkt von Eingängen ab.

### 2.2 KV-Diagramm

$$y = f(x_3, x_2, x_1, x_0)$$

y	$\bar{x}_1 \bar{x}_0$	$\bar{x}_1 x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 \bar{x}_0$
$\bar{x}_3 \bar{x}_2$	1	2	4	3
$\bar{x}_3 x_2$	5	6	8	7
$x_3 \bar{x}_2$	13	14	16	15
$x_3 x_2$	9	10	12	11



Egon wünscht viel Erfolg in der Klausur.

Name	
Matrikelnummer	

Vorzustand	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	J <sub>3</sub> K <sub>3</sub>	J <sub>2</sub> K <sub>2</sub>	J <sub>1</sub> K <sub>1</sub>	Nachfolgezustand	Q <sub>2</sub> <sup>n+1</sup>	Q <sub>1</sub> <sup>n+1</sup>	Z <sup>n+1</sup>	Mealy-Ausg.	A <sub>0</sub>
	Z <sup>n</sup>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>1</sub>	J <sub>3</sub> K <sub>3</sub>	J <sub>2</sub> K <sub>2</sub>		J <sub>1</sub> K <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub> <sup>n+1</sup>	Q <sub>1</sub> <sup>n+1</sup>		Z <sup>n+1</sup>